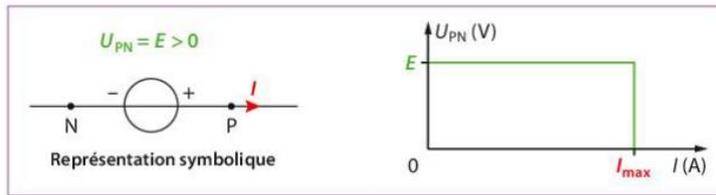





## II. Les sources de tension

### 1. Source idéale de tension



- .....
- .....

### 2. Source réelle de tension

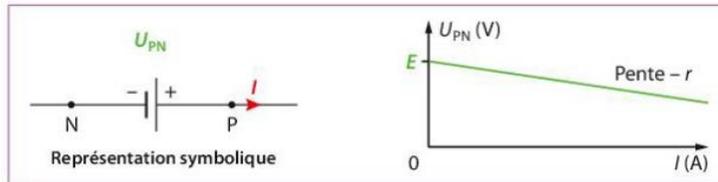

- .....
- .....
- .....

Q.C.M. 2 p.245 + Ex.6 – 7 p.248 et +


## III. Bilan de puissance

### 1. Puissance électrique et énergie électrique

- .....
- .....
- .....


### 2. Puissance consommée par un dipôle récepteur

- .....
- .....

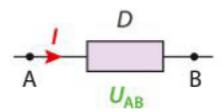

### 3. Puissance utile fournie par un générateur

- .....

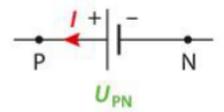

### 4. Bilan de puissance dans un circuit

- .....
- Pour une source réelle de tension, on démontre : .....
- Le terme .....
- Le terme .....

### 5. Rendement

- .....
- Un conducteur ohmique de résistance  $R$  .....

Q.C.M. 3 p.245 + Ex. 8 p.248, 10 p.249 puis 19 p.250 et 25,26 p.252